

Digitaltechnik

Wintersemester 2021/2022

7. Übung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schneider, M.Sc. Daniel Günther, M.Sc. Amos Treiber
Tablet Version

KW49


Bitte bearbeiten Sie die Übungsblätter bereits im Voraus, sodass Sie Ihre Lösungen zusammen mit Ihren Kommilitonen und Tutoren während der wöchentlichen Übungsstunde diskutieren können.

Mit der angegebenen Bearbeitungszeit für die einzelnen Aufgaben können Sie Ihren Leistungsstand besser einschätzen.

Übung 7.1 Störimpulse – Wiederholung

[20 min]

Gegeben sei die folgende Schaltung

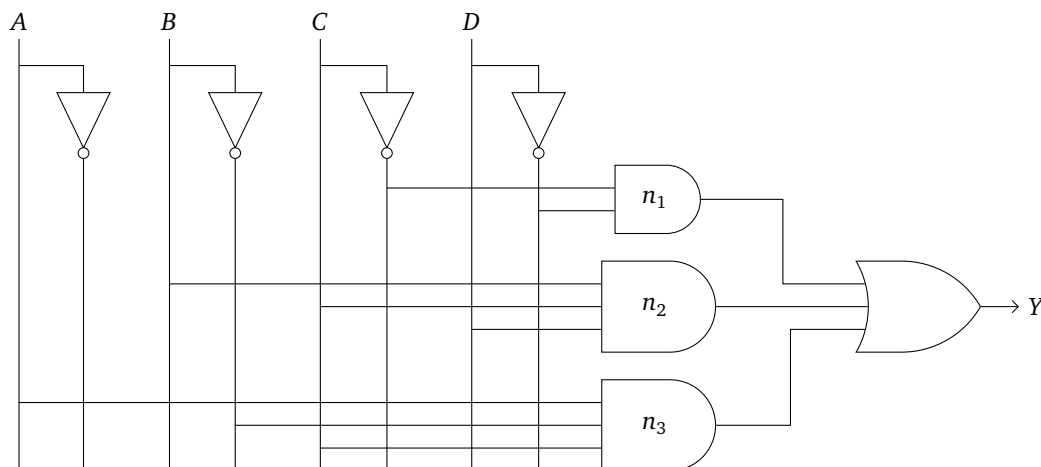

Gehen Sie davon aus, dass jedes Gatter eine Verzögerungszeit von 5 ns hat.

Übung 7.1.1 Störimpulse erkennen

Identifizieren Sie die kritischen Eingangstransitionen (mit nur einer geänderten Variable) im Karnaugh Diagramm bei denen Störimpulse auftreten können.

Verifizieren Sie anhand von Timing-Diagrammen, ob bei diesen Transitionen tatsächlich Störimpulse auftreten.



Übung 7.1.2 Störimpulse beheben

Geben Sie eine funktional äquivalente Schaltung ohne Störimpulse an. Versuchen Sie dies mit möglichst wenigen Modifikationen der bestehenden Schaltung zu erreichen.

Übung 7.2.1 Ripple-Carry Addierer / Subtrahierer

Entwerfen Sie die Schaltung eines Ripple-Carry Addierers / Subtrahierers. Die beiden 4-bit breiten Zahlen A und B werden addiert, wenn am Eingang V eine 0 anliegt und subtrahiert, wenn am Eingang V eine 1 anliegt. Verwenden Sie dafür Volladdierer und die in der Vorlesung vorgestellten Gatter.

Übung 7.2.2 Überlauf- und Unterlauferkennung

Erweitern Sie Ihre Schaltung um ein Ausgangsbit F , welches angibt, ob bei der Addition / Subtraktion ein Überlauf / Unterlauf aufgetreten ist.

Übung 7.2.3 Analyse des Zeitverhaltens

Berechnen Sie die Ausbreitungsverzögerung t_{pd} und Kontaminationsverzögerung t_{cd} Ihres 4 Bit breiten Addierers / Subtrahierers mit Überlauf- und Unterlauferkennung. Gehen Sie dabei davon aus, dass die verwendeten Volladdierer wie in der Vorlesung vorgestellt umgesetzt wurden. Benutzen Sie dafür die folgenden Zeitcharakteristiken:

a) $t_{cd,NOT} = 10 \text{ ps}$

c) $t_{cd,AND} = 20 \text{ ps}$

e) $t_{cd,OR} = 20 \text{ ps}$

g) $t_{cd,XOR} = 30 \text{ ps}$

b) $t_{pd,NOT} = 20 \text{ ps}$


d) $t_{pd,AND} = 40 \text{ ps}$

f) $t_{pd,OR} = 40 \text{ ps}$

h) $t_{pd,XOR} = 50 \text{ ps}$


Übung 7.3.1 Am Schaltverhalten erkennen

Das folgende Timing-Diagramm beschreibt das Schaltverhalten von fünf Speicherelementen. Gegeben ist der Takteingang CLK, der Dateneingang D_i und der Datenausgang Q_i . Geben Sie an, welche Speicherelemente Flip-Flops und welche Latches sind. Markieren Sie Ihre Antwort im Diagramm und begründen Sie diese.

 

Übung 7.3.2 Schaltverhalten reproduzieren

Ergänzen Sie im folgenden Timing-Diagramm das Schaltverhalten eines D-Latches mit Ausgang Q_L und eines D-Flip-Flops mit Ausgang Q_{FF} . Beide Speicherelemente werden vom gleichen Takt- (CLK) und Datensignal (D) gesteuert.

 


Übung 7.4 Flip-Flops und Latches

[30 min]

Übung 7.4.1 An Logikgatterschaltung erkennen

Folgende Logikgatterschaltung beschreibt eines der in der Vorlesung vorgestellten Speicherelemente. Um welches Speicherelement handelt es sich und wie funktioniert dieses?

 

Übung 7.4.2 Toggle-Flip-Flops


Entwerfen Sie ein T-Flip-Flop. Der Zustand Q wechselt bei jeder steigenden Taktflanke genau dann, wenn am Eingang T eine 1 anliegt und behält ansonsten seinen Wert – es gibt kein Datensignal D . Verwenden Sie zur Realisierung ein D-Flip-Flop und primitive Gatter (AND, OR, Inverter).

Übung 7.4.3 JK-Flip-Flops

Entwerfen Sie ein JK-Flip-Flop. Am Ausgang Q liegt nach steigender Taktflanke eine 1 an, wenn am Eingang J eine 1 und am Eingang K eine 0 anliegt. Sind die Eingänge $J = 0$ und $K = 1$, so liegt nach der steigenden Taktflanke eine 0 an Q an. Für $J = K = 0$ hält das JK-Flip-Flop seinen vorherigen Zustand. Im Fall $J = K = 1$ wechselt der Zustand von Q zu \bar{Q} . Verwenden Sie zur Realisierung ein D-Flip-Flop und primitive Gatter (AND, OR, Inverter).

 Übung 7.4.4 Schaltverhalten reproduzieren

Ergänzen Sie im folgenden Timing-Diagramm das Schaltverhalten eines D-Latches mit Ausgang Q_{DL} , eines D-Flip-Flops mit Ausgang Q_{DFF} , eines T-Flip-Flops mit Ausgang Q_{TFF} und eines JK-Flip-Flops mit Ausgang Q_{JKFF} .



Entwerfen Sie einen Zähler, der eine 2-Bit Zahl B_1B_0 mit jedem Takt um 1 erhöht. Wird die höchste darstellbare Zahl erreicht, fängt der Zähler erneut bei 0 an. Verwenden Sie dafür 2 D-Flip-Flops und primitive Logikgatter. Beachten Sie, dass CLK ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Inputs der Flip-Flops verbunden werden soll.

Hinweis: Für die minimalste Lösung wird neben den Flip-Flops nur 1 weiteres Gatter benötigt.